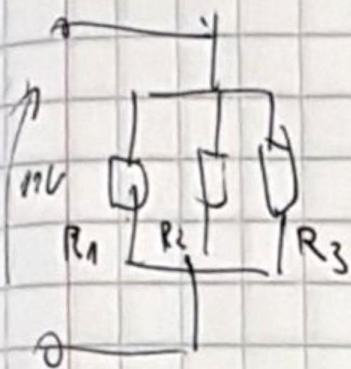


Al medir corriente en



$$R_1 = 190 \ ; \ R_2 = 270 \ \Omega$$

$$I_P : 49 \text{ mA} \quad I_g : 42 \text{ mA}$$

$$R_3 : 1250$$

Rango	I_P	I_g
R_1 : 100 mA	49 mA	42 mA
50 mA	47,6 mA	0,84.50
R_2 : 100 mA	32,11	32
50 mA	36,28	0,64.50
R_3 : 50 mA	8,36	0,16.50
10 mA	8,04	4,2
100 mA	8,34	0,8
Fuente: 100 mA	90,3	0,78.100 mA